

# *Micro architecture*

Le 12 septembre 2017 , SVN-ID 423

# Contents

<b>1</b>	<b>Circuits intégrés</b>	<b>2</b>
1.1	Introduction . . . . .	2
1.2	Cellules de base . . . . .	4
1.3	Macro cellules . . . . .	9
1.4	Automates . . . . .	11
1.5	Processeurs . . . . .	13
1.6	Exercices . . . . .	17
<b>2</b>	<b>FPGA</b>	<b>19</b>
2.1	Carte FPGA et Quartus . . . . .	19
2.2	VHDL: Format général d'une description . . . . .	19
2.3	VHDL: Types principaux . . . . .	20
2.4	VHDL: Composants combinatoires (data-flow) . . . . .	20
2.5	VHDL: Composants séquentiels (process) . . . . .	21
2.6	VHDL: Composants usuels . . . . .	22
2.7	Règles typographique de description d'un processeur . . . . .	23
2.8	Exercices . . . . .	24
<b>3</b>	<b>Travaux pratiques</b>	<b>27</b>
3.1	Prise en main . . . . .	27
3.2	Passage à niveau . . . . .	27
3.3	Décodeur 7 segments . . . . .	28
3.4	Automate . . . . .	28
3.5	Diviseur de fréquence . . . . .	28
3.6	RS232 . . . . .	29
3.7	BUSIA . . . . .	29
<b>4</b>	<b>Projet</b>	<b>30</b>
4.1	Objectif . . . . .	30
4.2	Sujet . . . . .	30
4.3	Éléments à rendre . . . . .	31
4.4	Éléments de notation . . . . .	31
<b>A</b>	<b>BUS-IA</b>	<b>32</b>

<b>B</b>	<b>RS232</b>	<b>33</b>
B.1	Présentation . . . . .	33
B.2	Liste de signaux . . . . .	33
B.3	Paramètres de la communication . . . . .	33
B.4	Forme du signal . . . . .	34
<b>C</b>	<b>Dossier type</b>	<b>35</b>


# 1 Circuits intégrés

## 1.1 Introduction


### 1.1.1 Les niveaux
 
#### Conception Hiérarchique

- CI: Interconnexion de blocs (processeur, RAM)
- blocs: Interconnexion de macro-cellules et de cellules
- Macro-cellules: Interconnexion de macro-cellules et de cellules
- Cellules: Interconnexion de transistors



#### Vues d'un objet

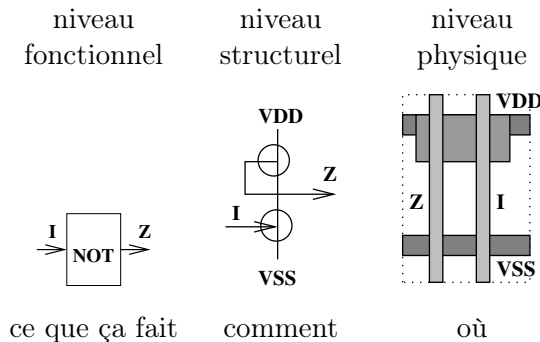

Les caractéristiques d'un objet sont: fonction, surface (coût de fabrication), caractéristiques temporelles (rapidité), puissance nécessaire aux entrées et disponible sur les sorties (connectique), consommation (coût d'utilisation).

### 1.1.2 Technologie


#### Quelques technologies

$\lambda$  Mesure d'une technologie, la taille de la grille du plus petit transistor ( $\sim$  sa hauteur).

**Quelques propriétés** Quand le  $\lambda$  diminue:

- l'intégration augmente,
- la rapidité augmente (jusqu'à un seuil),
- la consommation diminue.

Le  $\lambda$  a une limite physique.

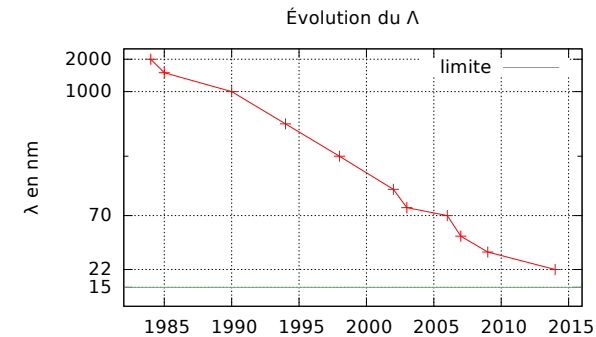

#### **Quelques familles technologiques**

	bipolaire		CMOS	ASGA
	TTL	ECL		
intégration	-	0	++	-
rapidité*	0	+	-	++
consommation*	+	+	-**	?
puissance	+	-	-	-
coût & écologie	-	-	-	++

\*: à  $\lambda$  constant

\*\* : surtout au repos  $\lambda$  constant

## CMOS Plus de recherche & développement


⇒  $\lambda$  proche de la limite.

⇒ Vitesse très satisfaisante (quelques GHz)

⇒ Intégration inégalée


⇒ Grande majorité des CI.

### Cellule CMOS

 


Inverseur CMOS ( $\lambda = 1 \mu m$ ) moins 2 rectangles de métal2 qui sortent I et Z en haut et en bas (il reste les contacts). Le CMOS ne consomme que lors des commutations.

### Assemblage de cellules

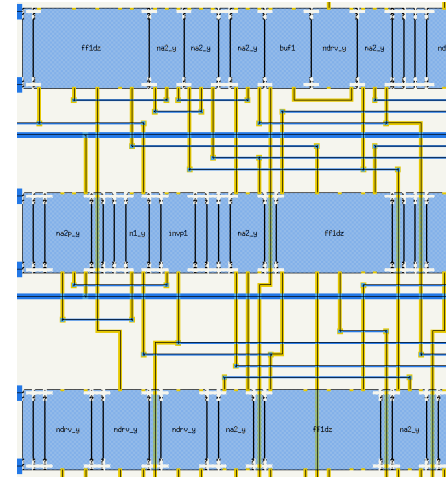


- placement des cellules
  - les cellules sont alignées dans des rangées,
  - les alimentations des cellules s'aboutent,
  - elles forment les rails d'alimentation.
- routage des cellules
  - horizontal/vertical 2 à N couches,
  - surface entre les rangées → surface perdue.
- routage et placement sont corrélés

### Fabrication des CI

 

Évolution de la taille des wafers

 

### Couches faites une à une

- oxydation ( $SiO_2$ , au four)
- dépôt de résine
- pose d'un masque (verre, argent)
- UV qui grille la résine où doit être déposée la couche
- révélation (accétone)

- attaque de la  $SiO_2$  non protégé par HF
- nettoyage de la résine
- dépôt de la couche: passage au four (diffusion N (Phosphore) et P (Bore)), vaporisation sous vide (alu)

**Durée 3/5 heures par couche**

→ plusieurs jours.

**Rendement de fabrication**

$$\rho = \frac{\text{Nombredepucessansdfauts}}{\text{Nombredepucestotalsurunwafer}}$$

Les principales causes de défauts physiques: poussières, défauts cristallins, désalignements de masques.


⇒ Inclusion de logique dès la conception pour tester les CI.

catégories militaire, normale, dégradée ratée ( $\rho = \lambda e^{kS}$ , usuel 20%).

**1.2 Cellules de base**

**1.2.1 Cellules combinatoires**

Définition

 

entrées stables ⇒ sorties stables:  $Z_i = f_i(I_1, I_2, \dots, I_N)$


Portes logiques

**Fonction**


$$Z = I, Z = \text{not}(I),$$

$$Z = I_0 \text{ op } I_1 \text{ avec op: and, or, nand, nor, xor, nxor, ...}$$

**portes à 2 entrées**

 


**portes à N entrées**

 

Trois état

**Fonction**

 


$Z :=$  si (S) alors  
 I  
 sinon  
 HI  
 fsi

---


HI: Haute Impédance

**exemple: bus bidirectionnel**

 


Multiplexeurs ( $N \rightarrow 1$ )

**Fonction**

 


$Z :=$  cas (S)  
 0:  $I_0$   
 1:  $I_1$   
 ...  
 i:  $I_i$   
 ...  
 N-1:  $I_{N-1}$   
 fcas

**Implémentation**

 


Décodeur ( $N \rightarrow 2^N$ )

 **Fonction** Générateur de minterme,  $N \rightarrow M = 2^N$ , (2 $\rightarrow$ 4), (3 $\rightarrow$ 8)  
 $Z_i :=$  si (I=i) alors 1 sinon 0 fsi




$I_0$	$I_1$	$Z_3$	$Z_2$	$Z_1$	$Z_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

**Implémentation**

 

Additionneur, incrémenteur

Fonction

 


A	B	CI	CO	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Additionneur:  
 $S = A \oplus B \oplus CI$   
 $CO = A.B + A.CI + B.CI$


Incrémenteur:  
 $S = A \oplus CI$   
 $CO = A.CI$

Implémentation de ADD

 

Soustracteur, décrémenteur

Fonction

 


A	B	CI	CO	S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Soustracteur:  
 $S = A \oplus B \oplus CI$   
 $CO = \bar{A}.B + \bar{A}.CI + B.CI$

Décrémenteur:  
 $S = A \oplus CI$   
 $CO = \bar{A}.CI$


Implémentation de DECR

 

Compareur

Égal à 0

 
Fonction  $N \leq 8, Z = 1 \Leftrightarrow \forall i, I_i = 0$



Implémentation

Égal

Fonction  $Z = 1 \Leftrightarrow A = B$

 

Implémentation


## 1.2.2 Cellules séquentielles

### Définition

- Cellules de mémorisation (équivalentes aux variables des langages).
- Les mémorisation sont contrôlées par des signaux appelés horloge. Ils indiquent **quand** la mémorisation doit être faite. En effet, quand on fait des affectations, la séquence est importante:


$a=b+c; b=6; \neq b=6; a=b+c$

- Exemple:

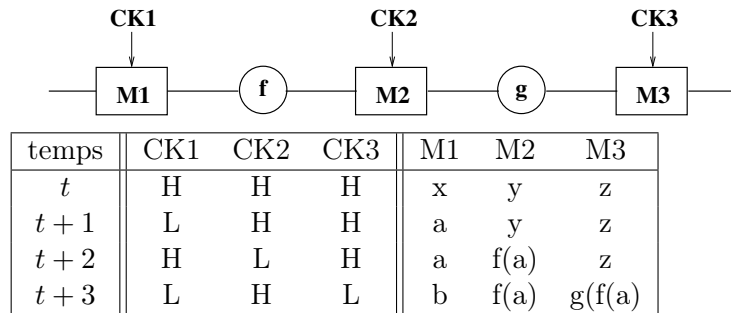

avec H: maintenir (hold) et L: charger (load)

 - Les horloges doivent être des signaux francs




Il est déconseillé d'introduire des portes sur les horloges car

- Ca lisse les fronts  $\implies$  les cellules de mémorisation risquent de dysfonctionner.
- Ca désynchronise les mémorisations.

$\implies$  Une seule horloge contrôlant toutes les cellules séquentielles.

### Latch (bascule à niveau)

#### Fonction et implémentation

 

VI : bit

si CK=1 alors

$Q := D;$



VI := D;

sinon


$Q := VI$

fsi

optionnel: clear,  
reset

  


#### Chronogramme

 

### DFF (D Flip-Flop)

#### Fonction et implémentation

 

VI : bit

si CK  $\uparrow$  alors

$Q := D;$


VI := D;

sinon

$Q := VI$


fsi

optionnel: clear,  
reset

 


#### Chronogramme



 


DFF gardé


Fonction et implémentation

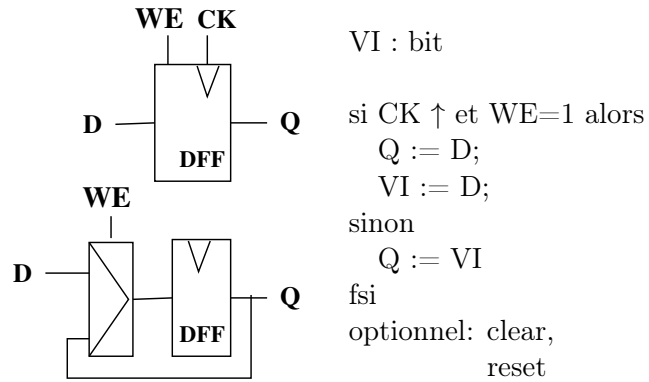

Chronogramme

 

1.2.3 Exemple

 


P=1 : train entre EG et SD  
 P' : valeur suivante de P

d'où P indique passage à niveau fermé

EG	SD	P	P'
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

P	EG SD			
	00	01	11	10
0			1	1
1	1		1	1


$P' = EG + \overline{SD}P$

 

### 1.3 Macro cellules

#### 1.3.1 Principe

 
1. Les cellules de base sont limitées au niveau **fonctionnel** (pas de multiplieur, ...) **dimension** (pas de registre 32 bits, ...).
2. Tout construire avec des cellules de base trop fastidieux.
3. Une macro-cellule est un opérateur (il fournit une fonction). Elles combinent des cellules de base et/ou d'autres macro-cellules.
4. Les macro-cellules sont les blocs de base de la conception de CI.
5. Caractéristiques d'une macro-cellule: **temps de propagation** (rapidité), **surface**.



#### 1.3.2 Méthode de construction

1. Définir la vue externe de la boîte: **entrées/sortie, fonction**.  
and16in: 16 entrées  $E_i$  d'un bit avec  $i \in [0, 15]$ , 1 sortie S d'un bit, la fonction est  $S = \prod_{i=0}^{15} E_i$ .


2. Dessiner la vue externe.

 

3. Dessiner l'intérieur.
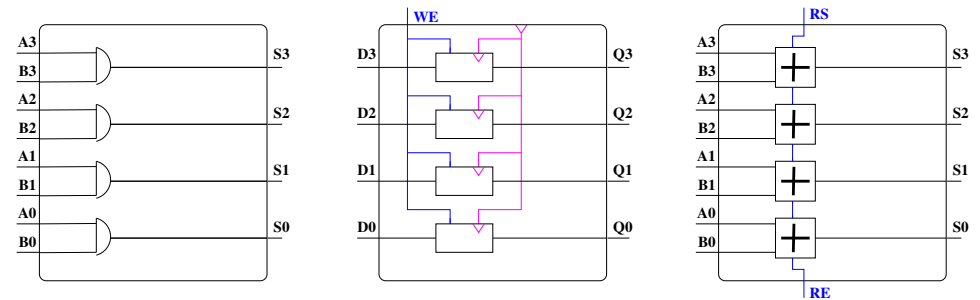
#### 1.3.3 Construction par tableau

La macro-cellule étend la fonctionnalité d'une cellule de base d'un bits à N bits (ou N bits, registre N bits, multiplexeur N bits, ...).




Dans le cas, où une entrée de la macro-cellule attaque une entrée de nombreuses cellules, il faut amplifier le signal.

#### 1.3.4 Construction ad hoc

La fonction de la macro-cellule n'a pas d'équivalent en cellules de base ou la construction par tableau ne fonctionne pas. (or 16 entrées, multiplexeur N entrées, décodeur, multiplieur, décaleur).


exemple: **And 16 entrées**

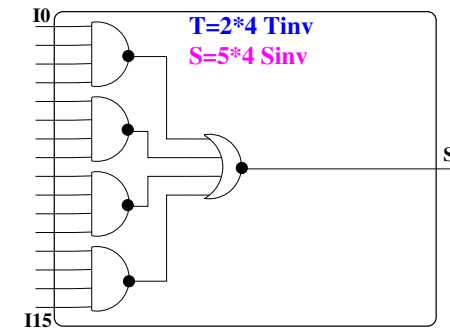

exercice: Décodeur 3x8  
en utilisant:

1 décodeur 2x4



et un peu de glu.

 

### 1.3.5 Recherche de performance temporelle
 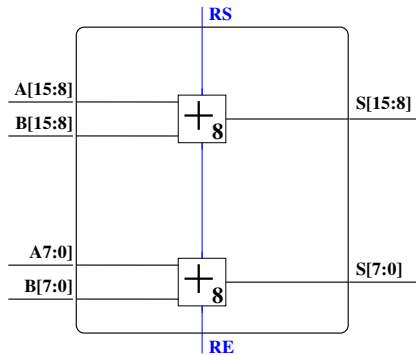
#### Procrastination

on veut tourner à 4 mH ( $T = 250ns$ ) et on a une addition sur 16 bits.



$T_{p1}=25ns, T_{p8}=200ns, T_{p16}=400ns$   
 $\Rightarrow$  Addition en 2 cycles (500ns).



$\Rightarrow$  Technique efficace mais coûte chère en surface.

Casser la chaine longue en deux.

$T_{p16} = T_{p8} + T_{p_{mux}} = 225ns$   
 $\Rightarrow$  Addition en 1 cycle (250ns)
 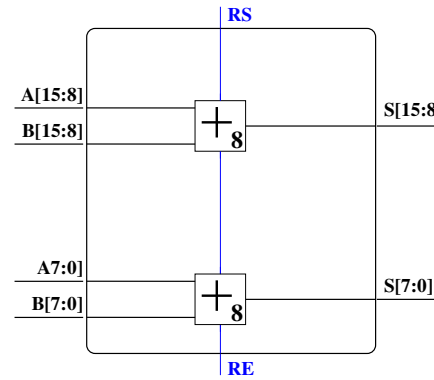
#### Pipeline

on veut tourner à 4 mH ( $T = 250ns$ ) et on a une addition sur 16 bits.



Casser la chaine longue en deux.

$T_{p16} = 2 \cdot T_{p8} = 2 \cdot 200ns$

$\Rightarrow$  1 addition en 2 cycles (500ns)

$\Rightarrow$  3 additions en 4 cycles

$T_{p1}=25ns, T_{p8}=200ns, T_{p16}=400ns$

$\Rightarrow$  1 addition en 2 cycles (500ns).

$\Rightarrow$  3 additions en 6 cycles

Résumé:

1. Une addition nécessite toujours 2 cycles.
2. N additions consécutives nécessite N+1 cycles soit:  
nombre additions par cycle =  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{N} = 1$
3. Technique avec un coût en surface raisonnable.

## 1.4 Automates

### 1.4.1 Définition

#### Automate de Moore


$Q$ : ensemble fini (états)  
 $\mathcal{E}$ : ensemble fini (entrées)  
 $\mathcal{S}$ : ensemble fini (sortie)  
 $f: Q \times \mathcal{E} \rightarrow Q$   
 $g: Q \rightarrow \mathcal{S}$

#### Automate de Mealey

$g: Q \times \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$
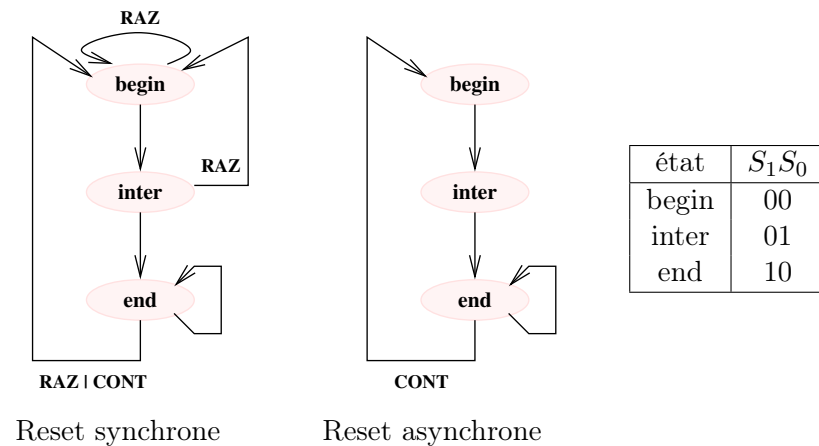
#### Exemple

Compteur par 2 avec RAZ et une entrée CONT qui contrôle le passage de 2 à 0




### 1.4.2 Représentations usuelles

Voir figure 1.

### 1.4.3 Implémentation

#### Méthode

 

#### 1. codage des états


- $2^N \geq \text{card}(Q)$  : nombre de bits
- simplifier  $g$
- simplifier  $f$  (1 bit change par transitions)


#### 2. réalisation de $f$ et $g$ .

- ce sont des fonctions logiques car les états sont codés.

#### Exemple

##### Codage des états

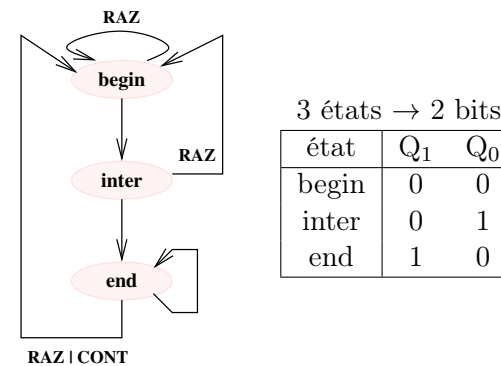

 

état	$S_1S_0$
begin	00
inter	01
end	10

standard

```

state = 'begin'
pour toujours faire
cas (state)
'begin':
  out = '00'
  si RAZ=0 alors
    state = 'inter'
  fsi
'inter':
  out = '01'
  si RAZ=0 alors
    state = 'end'
  sinon
    state = 'begin'
  fsi
'end':
  out = '10'
  si RAZ=0 alors
    state = 'begin'
  fsi
fin cas
fait

```

état	$S_1S_0$
begin	00
inter	01
end	10

algorithmique

état	entrées	état	S
	R/C	suiv.	
begin	1/*	→ begin	00
begin	0/*	→ inter	00
inter	1/*	→ begin	01
inter	0/*	→ end	01
end	1/*	→ begin	10
end	0/0	→ end	10
end	0/1	→ begin	10

table

Figure 1: Représentations usuelles des automates.

### Calcul de $f$

état	$Q_1$	$Q_0$	RAZ	CONT	$D_1$	$D_0$
begin	0	0	0	*	0	1
begin	0	0	1	*	0	0
inter	0	1	0	*	1	0
inter	0	1	1	*	0	0
end	1	0	0	0	1	0
end	1	0	0	1	0	0
end	1	0	1	*	0	0

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
R/C				
00		1	*	1
01		1	*	1
11			*	
10			*	

$$D_1 = Q_0 \overline{RAZ} + Q_1 \overline{RAZ}$$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
R/C				
00	1		*	
01	1		*	
11			*	
10			*	

$$D_0 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{RAZ}$$

### Calcul de $g$


Table des sorties		Code des états		fonction g
état	$S_1S_0$	état	$Q_1 Q_0$	$S_1 = Q_1$
begin	00	begin	0 0	$S_0 = Q_0$
inter	01	inter	0 1	
end	10	end	1 0	

## 1.5 Processeurs
 
### 1.5.1 Définition


Un processeur est un bloc qui mange N données, déroule un algorithme puis produit M résultats **et recommence indéfiniment**.

**Processeur synchrone** Les nombres de données et de résultats sont fixes, l'algorithme se déroule en un nombre constant de cycles, le chronogramme des E/S est donc immuable (exemple: lecture de 3 données sur 3 cycles, 4 cycles de calcul, écriture de 2 résultats sur 2 cycles  $\implies$  1 calcul tous les 9 cycles).




**Processeur asynchrone** Les nombres de données ou de résultats ne sont pas fixes ou l'algorithme se déroule en un nombre de cycles dépendant des données.

 $\implies$  ajout de signaux de synchronisation.


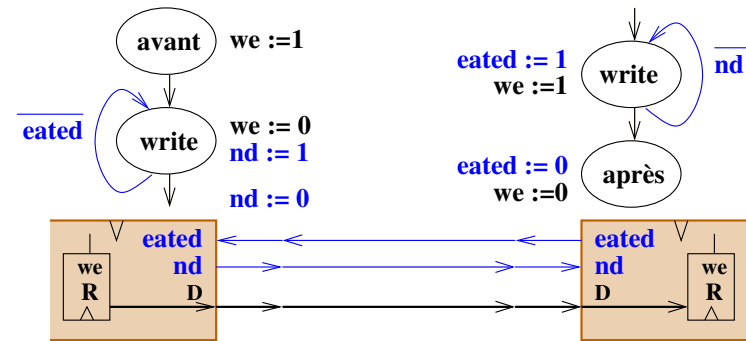
### 1.5.2 Protocole "poignée de main"

Le protocole de communication asynchrone le plus simple pour échanger une donnée est la poignée de main (handshake).




### 1.5.3 Fonctionnement

Voir la figure 2.

### 1.5.4 Étapes de conception

1. Spécifier l'interface du processeur et le protocole des E/S.
2. Spécifier l'algorithme du processeur.
3. Analyse de l'algorithme:
  - Définir les variables ( $\implies$  registres).
  - Lister les instructions
4. Réaliser la PO
5. Réaliser la PC

$\implies$  méthode itérative.

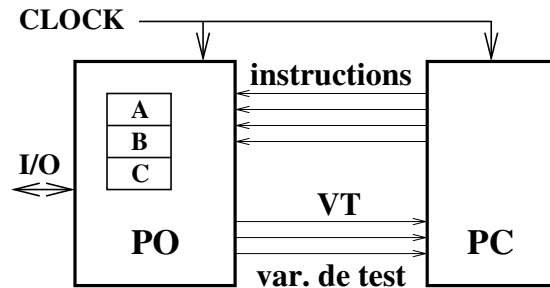

**PO: Partie Opérative**

- Ensemble de variables
- Ensemble d'instructions
- algorithme:

```

pour tout CK faire
  cas (Inst)
    I0: a=a+b*c;
    I1: a=a+b;
       b=a+c;
       c=a;
    I2: b=a+c;
    ...
  fin_cas
fait
  La PO exécute
  
```

**PC: Partie Contrôle**

- Automate d'états (FSM)
- Etat  $\implies$  instructions
- algorithme:

```


etat= Initial
inst= f(etat)
pour tout CK faire
  etat= g(etat,VT)
  inst= f(etat)
fait
  La PC ordonnance
  
```

Figure 2: Schéma général d'un processeur

**1.5.5 Exemple PGCD**

*Interface et algorithme*


Solution 1

 

```

void pgcd()
S_valid = 0
répéter
  READY = 1
  attendre GO==1
  S_valid = 0
  lire A et B
  tant que A ≠ B faire
    if A < B alors
      B = B - A
    sinon
      B = B - A
  finsi
  fait
  écrire A
  S_valid = 1
  
```


Solution 2

 

```

void pgcd()
répéter
  lire A (handshake)
  lire B (handshake)
  tant que A ≠ B faire
    if A < B alors
      B = B - A
    sinon
      A = A - B
  finsi
  fait
  écrire A (handshake)
  
```

Solution 3

 

```

void pgcd()
répéter
  lire A & B (handshake)
  tant que A ≠ B faire
    if A < B alors
      B = B - A
    sinon
      A = A - B
  finsi
  fait
  écrire A (handshake)
  
```

## Analyse de l'algorithme

répéter

lire A & B (handshake)

tant que  $A \neq B$  faire

if  $A < B$  alors

$B = B - A$

sinon

$A = A - B$

finsi

fait

écrire A (handshake)

### Variables

Besoin de 2 variables  $\rightarrow$  RA RB

### Instructions

RA  $\leftarrow$  E1

RB  $\leftarrow$  E2

S  $\leftarrow$  RA

RA  $\leftarrow$  RA - RB

RB  $\leftarrow$  RB - RA

AeqB  $\leftarrow$  RA = RB

AinfB  $\leftarrow$  RA < RB

## Réalisation de la PO

### Variables

RA RB

### Instructions

RA  $\leftarrow$  E1

RB  $\leftarrow$  E2

S  $\leftarrow$  RA

RA  $\leftarrow$  RA -

RB

RB  $\leftarrow$  RB -


RA

AeqB  $\leftarrow$  RA =

RB

AinfB  $\leftarrow$  RA <


RB

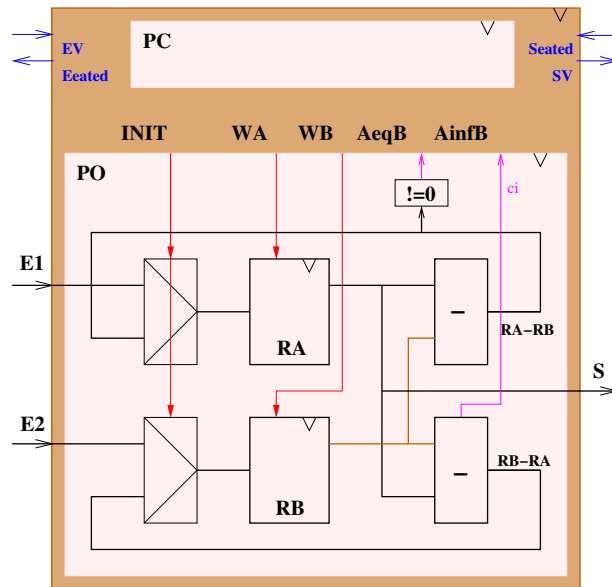
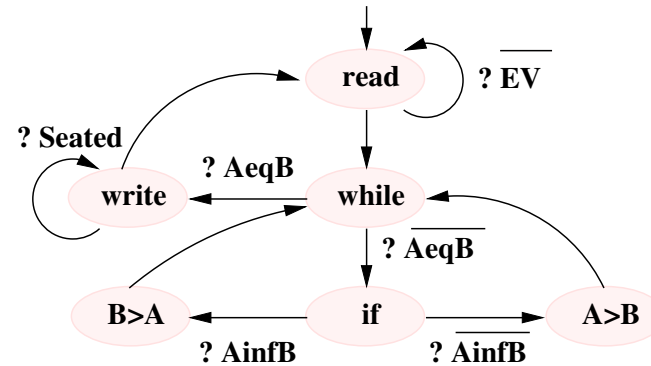
## Réalisation de la PC

Entrées de l'automate: EV Seated AeqB AinfB


Sorties de l'automate: Eated SV INIT WA WB



état	Eea.	SV	INIT	WA	WB
read	1	0	1	1	1
while	0	0	*	0	0
if	0	0	*	0	0
A-B	0	0	0	1	0
B-A	0	0	0	0	1
écrit	0	1	*	0	0

$\Rightarrow$  2 additionneurs, 3 cycles par itération.

## Amélioration de la PC

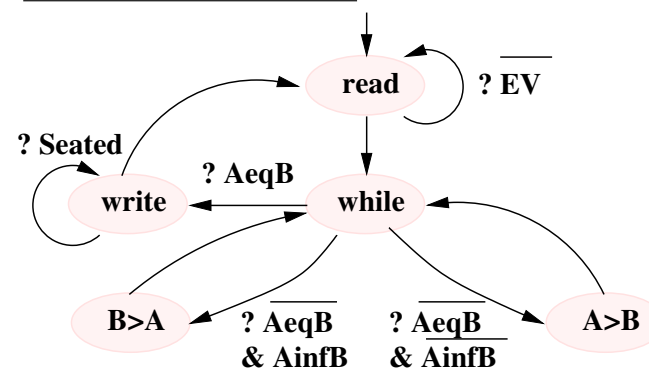



état	Eea.	SV	INIT	WA	WB
read	1	0	1	1	1
while	0	0	*	0	0
A-B	0	0	0	1	0
B-A	0	0	0	0	1
écrit	0	1	*	0	0

⇒ 2 additionneurs, 2 cycles par itération.

Attention: on ne peut pas aller directement de  $A > B$  à  $B > A$  et vice-versa.

### 1.5.6 Câblage des si


#### Principe

**Problème** Une séquence "I1 si cond alors I2 sinon I3 fsi I4" nécessite au moins 2 états si le si est traité dans la PC.

⇒ perte de performance.

**Solution** Faire exécuter le si par la PO, ainsi pour la PC on a la séquence "I1 I2-I3-câblé I4", elle peut éventuellement être exécutée en un cycle.

 **exemple** "if cond then X = f(X) fsi" → "X = cond ? f(X) : X"




### Application au PGCD

#### *Interface et algorithme*

```
void pgcd()
répéter
lire A & B (handshake)
tant que A ≠ B faire
    if A < B alors
        B = B - A
    sinon
        A = A - B
fini
fait
écrire A (handshake)
```

#### *Analyse de l'algorithme*

 

```
lire A & B (handshake)
tant que A ≠ B faire
    B = B > A ? B-A : B
    A = A > B ? A-B : A
fait
écrire A (handshake)
```

#### *Partie opérative*

Exercice

#### *Partie contrôle*

Exercice

```
void pgcd()
répéter
lire A & B (handshake)
tant que A ≠ B faire
    B = B > A ? B-A : B
    A = A > B ? A-B : A
fait
écrire A (handshake)
```

Note: si  $A=B$  le corps de la boucle laisse A et B inchangés

#### **Variables**

Besoin de 2 variables → RA RB

#### **Instructions**

```
RA ← E1
RB ← E2
S ← RA
RA ← RB < RA ? RA-RB : RA
RB ← RA < RB ? RB-RA : RB
AeqB ← RA = RB
```

## 1.6 Exercices

### Exercice 1

Donnez le schéma au niveau transistor des portes NAND, NOR, OR et AND en technologie CMOS.

### Exercice 2

Donnez en équivalent inverseur la surface et le temps de propagation des portes: NAND, NOR, AND et OR.

### Exercice 3

Un processus de fabrication de CI donne une probabilité de 0.3 pour avoir au moins un défaut par  $cm^2$ .

1. Calculez la probabilité pour qu'un circuit de  $1cm^2$  soit correct.
2. Calculez une borne maximale du taux de rendement au niveau d'un wafer de  $100 cm^2$  pour des CI de 5, 50, 500  $mm^2$ .

### Exercice 4


Faites le schéma en portes logiques de la fonction suivante:

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1

a	b	c	f
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0
 
### Exercice 5

Déterminez l'expression logique du schéma ci-dessous:



### Exercice 6

Construisez un multiplexeur 4 entrées avec des trois-états et un décodeur.

### Exercice 7

Complétez le chronogramme de la figure 3 avec les sorties Q d'un latch, d'un DFF et d'un DFF gardé.

 


Figure 3:

### Exercice 8

Implémentez la fonction

$$a.b + \bar{a}.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

avec:

1. 1 multiplexeur à 8 entrées.
2. 1 multiplexeur à 4 entrées.

3. 1 multiplexeur à 2 entrées et 2 portes logiques.

### Exercice 9

Réalisez un décodeur 4x16 avec 2 décodeurs 2x4 et un peu de glu.

### Exercice 10

Réalisation d'un additionneur-soustracteur avec:

- Définissez la macro-cellule.
- Construisez la avec un additionneur et un soustracteur.
- Construisez la avec un additionneur et un un peu de glu.

### Exercice 11

Définissez et construisez une ALU (Arithmetic and Logic Unit) dont les opérations sont: transparent, plus, moins, opposé, non, ou, et.

### Exercice 12

Réalisation d'un multiplieur 4 bits.

- Définissez la macro-cellule.
- Construisez la.
- Quelle est son temps de propagation en (additionneur 1 bit)?
- Comment la pipeliner.

### Exercice 13

Réalisez un automate qui compte modulo 6 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, ...) avec reset asynchrone.

### Exercice 14

Construire un automate qui a une entrée E et une sortie S d'un bit et dont la fonctionnalité est:  $S_i = 1$  si et seulement si  $E_{t-3} = 1$  et  $E_{t-2} = 0$  et  $E_{t-1} = 1$ . Ainsi E="111010100..." donne S="000001010...".

### Exercice 15

Construire un automate qui gère une pile de bits de taille 2 (on ne peut empiler que 2 bits) avec reset asynchrone. Donnez le nombre d'état d'une pile de 16 bits.

### Exercice 16

Réalisez un processeur qui compte modulo N le nombre de cycle où son entrée E d'un bit est à 1 depuis le reset.

### Exercice 17

Réalisez un processeur qui compte modulo N le nombre de fois où son entrée E d'un bit est passée de 1 à 0 depuis le reset.

### Exercice 18

Construisez un processeur qui a une entrée E de N bits et une sortie S de N bits. Il lit 5 nombres sur E et écrit leur somme sur S.

- Processeur asynchrone.
- Processeur synchrone.

### Exercice 19

Construisez un processeur qui a une entrée E de N bits et une sortie S de N bits. Il lit un premier nombre A sur E, puis il lit A nombres sur E et écrit leur somme sur S.

### Exercice 20

Améliorez le PGCD vu en cours pour faire 2 itérations par cycle.


### Exercice 21

Réalisez un processeur qui fait le PGCD de 2 nombres non signés de 8 bits en au plus 8 cycles.

## 2 FPGA

### 2.1 Carte FPGA et Quartus

#### 2.1.1 DE2

 


La carte FPGA (DE2 d'Altera) contient:

- 1 CI cyclone.
- des connecteurs: alimentation, chargement (usb), RS232.
- des horloges,
- des diodes, des 7 segments,
- des push-boutons, des switches.
 
#### 2.1.2 Quartus

C'est un logiciel tournant sur un PC permettant de décrire un CI et de le télécharger dans le FPGA.



Le logiciel comprend de nombreux formats de description de CI. Les deux principaux étant un éditeur schématique, le second étant le langage VHDL qui est un standard très utilisé dans la conception de CI.

#### 2.1.3 VHDL

**Signification:** VHSIC Hardware Description Language

VHSIC: Projet de la défense US (Very High Speed Integrated Circuits)

1987 1<sup>ère</sup> version

**Avantages** complet, permet de décrire tous les CIs, solide,

**Inconvénients:** très complexe, verbeux, nombreuses descriptions équivalentes.

**Utilisation:**

- Simulation
- Synthèse

Le VHDL décrit dans ce cours est limité au VHDL synthétisable compris par Quartus.

⇒ Comment traduire le schéma d'un processeur en VHDL.

## 2.2 VHDL: Format général d'une description

Un programme VHDL décrit un composant, un composant est une boîte avec des valeurs qui arrivent en permanence<sup>1</sup> des ports d'entrée et qui écrit en

<sup>1</sup> on a flux de données sur chaque port et ces flux sont ordonnés dans le temps.

permanence des valeurs sur ses ports de sorties. Le format général d'une description est donnée ci-dessous:

**LIBRARY,USE** Ce sont des inclusions de bibliothèques. Ici on inclut une bibliothèque qui entre autre définit les types `STD_LOGIC` et `STD_LOGIC_VECTOR`.

**ENTITY** Elle définit l'interface du composant, c'est l'ensemble des ports externes, les port `IN` sont des ports d'entrée, les port `out` sont les ports de sorties. **Ces ports ne sont pas variables**, ce sont des flux de données, on les appelle des **signaux**,

**ARCHITECTURE** Ici on définit ce que fait le composant, trois possibilités de description sont possibles

- comportementale séquentielle (process).
- comportementale dataflow.
- structurelle (interconnexion de composants).

### 2.3 VHDL: Types principaux

**BOOLEAN** Il peut prendre les true ou false

```
signal x : boolean;
```

**STD\_LOGIC** C'est un bit

```
signal x : STD_LOGIC;
```

Il peut prendre les valeurs <sup>2</sup> '0', '1' et '-'.

**STD\_LOGIC\_VECTOR** C'est un tableau de `STD_LOGIC`.

```
signal x : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

x est un tableau de 8 `STD_LOGIC` avec le poids fort à gauche. on peut ranger dans x des constantes de la forme "00010001" ou "10010001".

<sup>2</sup> en réalité il y a encore d'autres valeurs

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.all;

ENTITY exemple IS
  PORT(
    port0 : IN  STD_LOGIC;
    port1 : IN  STD_LOGIC_VECTOR
           (9 downto 0);
    port2 : OUT STD_LOGIC;
  );
END exemple;

ARCHITECTURE mon_archi
  OF exemple IS
  -- declaration de signaux
  -- declaration de composants
BEGIN
  -- process
  -- instructions DATA-FLOW
  -- instantiation de composant
END mon_archi;
```

**INTEGER** C'est un entier sur 32 bits

```
signal x : integer;
```

on peut ranger dans x les constantes 123, -16344.

**Entier réduit (1)** C'est un entier sur N bits, N étant inférieur à 32 et calculé automatiquement en fonction du range.

```
signal x : integer range 0 to 22;
```

on peut ranger dans x les constantes 3 et 20 mais pas -123.

**Entier réduit (2)** C'est un entier sur N bits

```
signal x : SIGNED(7 downto 0);
```

### Énumération

```
TYPE OPERATION IS (INIT, INCR, NOOP);
```


```
signal x : OPERATION;
```

on peut ranger dans x les constantes INIT, INCR et NOOP.

## 2.4 VHDL: Composants combinatoires (data-flow)
 
### 2.4.1 Signal $\iff$ fil

L'architecture contient l'instruction data-flow `z <= a AND b;`. Celle ci signifie que le signal z est un fil, il prend en permanence la valeur du "et logique" entre a et b. Il correspond donc au schéma:



Cette instruction peut s'exprimer de la manière mathématique suivante:

$$\forall t, z_t = a_t \wedge b_t$$

avec  $a_t$ ,  $b_t$  et  $z_t$  les valeurs respectives des flux  $a$ ,  $b$  et  $z$  au temps  $t$ ,

Dessinez le schéma de cette architecture. Qu'en déduisez-vous?

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY ess IS
  PORT(
    a,b : IN  STD_LOGIC;
    z   : OUT STD_LOGIC;
  );
END exemple;

ARCHITECTURE archi0 OF ess IS
  BEGIN
    z <= a AND b;
  END archi0;

ARCHITECTURE archi0 OF ess IS
  BEGIN
    z <= a AND b;
    z <= a OR b;
  END archi0;
```

Dessinez le schéma de cette architecture.  
Qu'en déduisez-vous?

Dessinez le schéma de cette architecture.  
Qu'est ce tmp?

```
ARCHITECTURE archi0 OF ess IS
BEGIN
  z <= a AND b;
  z <= a OR z;
END archi0;

ARCHITECTURE archi0 OF ess IS
signal tmp : STD_LOGIC;
BEGIN
  z <= tmp AND NOT(a);
  tmp <= a AND b;
END archi0;
```

## 2.4.2 Table de vérité

Sur l'exemple ci-contre, est présentée une variante de l'instruction data-flow, le signal s prend en permanence la valeur "111" si le signal e vaut "0000", la valeur "011" si le signal e vaut "0001", la valeur "110" si le signal e vaut "0010", ... et finalement pour les valeurs de e non énumérées la clause OTHER indique que le signal e vaut "-0-". La clause OTHER est obligatoire si toutes les valeurs de e n'ont pas été énumérées. Cette instruction implante les tables de vérité.

```
ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
signal e : STD_LOGIC_VECTOR
          (3 downto 0);
signal s : STD_LOGIC_VECTOR
          (2 downto 0);
...
BEGIN
  WITH e SELECT s <=
    "111" WHEN "0000",
    "011" WHEN "0001",
    "110" WHEN "0010",
    ...
    "111" WHEN "1001",
    "-0-" WHEN OTHERS;
  ...
END archi0;
```

## 2.4.3 Multiplexeur

Sur l'exemple ci-contre, est présentée une autre variante de l'instruction data-flow. Le signal s prend en permanence la valeur "111" si la 1<sup>ère</sup> condition est vraie, la valeur "000" si la 2<sup>ème</sup> condition est vraie, la valeur e0 si la 3<sup>ème</sup> condition est vraie, et finalement si toutes les conditions précédentes sont fausses s prend la valeur du "ou logique" entre les signaux e0 et e1.

Les conditions doivent être mutuellement exclusives.

Si leur union (ou logique) n'est pas vraie, le dernier ELSE est obligatoire.


Cette instruction généralise les multiplexeurs (choisir 1 parmi N).

```
ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
e0 : STD_LOGIC_VECTOR
    (3 DOWNTO 0);
e1 : STD_LOGIC_VECTOR
    (3 DOWNTO 0);
s : STD_LOGIC_VECTOR
   (2 DOWNTO 0);
...
BEGIN
  ...
  s <=
    "111" WHEN (e0(0)<>e1(0))
              and (e0(1)<>e1(0))
              and (e0="000") ELSE
    "000" WHEN (e0(0)<>e1(0))
              and (e0(1)<>e1(0))
              and (e0="111") ELSE
    e0      WHEN (e0=e1) ELSE
    e0 OR e1 ;
  ...
END exemple;
```

## 2.5 VHDL: Composants séquentiels (process)
 
### 2.5.1 Registre simple

Un DFF sur front montant d'une horloge clk se décrit de la manière ci-contre.




C'est le fait d'affecter le signal R\_x dans un PROCESS qui le transforme en registre.

Le signal R\_x peut toujours être lu partout, il correspond à la sortie du registre.

```
ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
SIGNAL clk : STD_LOGIC;
SIGNAL R_x : STD_LOGIC;
SIGNAL d   : STD_LOGIC;
...
BEGIN
  ...
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    if clk'EVENT AND clk = '1' then
      R_x <= d;
    END IF;
  END PROCESS;
  ...
END exemple;
```
 
## 2.5.2 Registre gardé

Un DFF sur front montant d'une horloge clk gardé par un signal we se décrit de la manière ci-contre.



Le signal R\_x est affecté dans un PROCESS c'est donc un point de mémorisation. Par contre, il n'est affecté que sur les fronts montant de clk seulement quand we est à 1.


```

...
SIGNAL we : STD_LOGIC;
...
PROCESS (clk)
BEGIN
  if clk'EVENT AND clk = '1' then
    if we = '1' then
      R_x <= d;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;

```
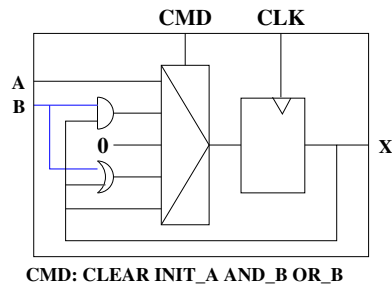
## 2.5.3 Bloc registre

Il est possible de mixer dans un PROCESS, le DFF avec le multiplexeur qui le nourrit. Par exemple le compteur ci-dessous peut être traduit par le PROCESS ci-contre.



```


ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
SIGNAL clk,a,b : STD_LOGIC;
...
TYPE T_CMD_x IS (CLEAR,
  INIT_A, AND_B, OR_B) ;
SIGNAL CMD_x : T_CMD_x;
SIGNAL R_x : STD_LOGIC;
...
BEGIN
...
PROCESS (clk)
BEGIN
  if clk'EVENT AND clk = '1' then
    if CMD_x = CLEAR then
      R_x <= '0';
    elsif CMD_x = INIT_A then
      R_x <= a;
    elsif CMD_x = AND_B then
      R_x <= R_x AND b;
    elsif CMD_x = OR_B then
      R_x <= R_x OR b;
    else
      R_x <= R_x;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
...
END exemple;

```

## 2.6 VHDL: Composants usuels
 
### 2.6.1 Compteur

La description VHDL du compteur ci-dessous est donné ci-contre.



**ATTENTION:** cette description VHDL est fausse. Expliquez pourquoi et corrigez la.


```

ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
SIGNAL clk : STD_LOGIC;
...
TYPE T_CMD_x IS (INIT, COUNT, NOOP) ;
SIGNAL CMD_x : T_CMD_R;
SIGNAL R_x : INTEGER
  RANGE 0 to 1023;
SIGNAL ok : STD_LOGIC;
...
BEGIN
...
PROCESS (clk)
BEGIN
  if clk'EVENT AND clk = '1' then
    if CMD_x = INIT then
      R_x <= 1000;
    elsif CMD_x = COUNT then
      R_x <= R_x - 1;
    else
      R_x <= R_x;
    END IF;
    ok <= '1' when R_x = 0 else '0';
  END IF;
END PROCESS;
...
END exemple;

```
 
### 2.6.2 Registres à décalage

Complétez la description VHDL ci-contre correspondant aux registres à décalage ci-dessous:



```


ARCHITECTURE exemple OF ess IS
...
SIGNAL A,B,S : INTEGER;
...
TYPE T_CMD_sh IS
  (INIT, SHIFT, NOOP);
SIGNAL CMD_sh : T_CMD_sh;
SIGNAL R_sh1,R_sh2 : INTEGER;
...
BEGIN
...
PROCESS (clk) BEGIN
  if clk'EVENT AND clk = '1' then
    ...
  END IF; END PROCESS;
...
END exemple;

```
 
### 2.6.3 Automate d'état fini

L'implémentation matérielle d'un automate d'état fini de Moore est donné ci-contre.

Le gabarit VHDL d'un tel automate est donné ci-dessous.



ARCHITECTURE exemple OF ess IS

```

TYPE STATE_TYPE IS (etat0, etat1, etat2);
SIGNAL state      : STATE_TYPE;
SIGNAL e0,e1     : STD_LOGIC ;
SIGNAL s0,s1     : STD_LOGIC ;

```

BEGIN

-- fonction de transition de la PC (f)

```

PROCESS (clk)
BEGIN IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
CASE state IS
WHEN etat0 =>
state <= etat1;

WHEN etat1 =>
IF e0='1' THEN
state <= etat1;
ELSE
state <= etat2;
END IF;

WHEN etat2 =>
IF e1='1' THEN
state <= etat0;
END IF;
END CASE;
END IF; END PROCESS;

```

-- fonction de sortie de la PC (g)

```

WITH state SELECT s0 <=
'0' WHEN etat0,
'1' WHEN etat1,
'0' WHEN OTHERS;
WITH state SELECT s1 <=
'1' WHEN etat0,
'0' WHEN OTHERS;
END exemple;

```

### 2.7 Règles typographique de description d'un processeur

Le gabarit du VHDL décrivant un processeur est donné sur la figure 4. Les règles à appliquer sont données ci-dessous:

ARCHITECTURE exemple OF ess IS

```

-- connexions PC <--> PO
signal pc2po : STD_LOGIC;
signal po2pc : STD_LOGIC;
...

```

-- declaration pour la PC

```

TYPE STATE_TYPE IS (etat0, etat1, etat2);
SIGNAL state      : STATE_TYPE;

```

-- declaration pour la PO

BEGIN

-- Partie Controle

-- fonction de transition de la PC (f)

```

PROCESS (clk)
BEGIN
IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
CASE state IS
WHEN etat0 =>
state <= etat1;

...
END CASE;
END IF;
END PROCESS;

```

-- fonction de sortie de la PC (g)

```

WITH state SELECT s0 <=
'0' WHEN etat0,
'1' WHEN etat1,
'0' WHEN OTHERS;
WITH state SELECT s1 <=
'1' WHEN etat0,
'0' WHEN OTHERS;

```

-- Partie Operative

```

...
...
END exemple;

```

Figure 4: Gabarit d'un processeur.



**Règle 1** Un fichier VHDL par processeur.

**Règle 2** Bien séparer et marquer par des commentaires les parties opérative et de contrôle

**Règle 3** Bien séparer et marquer par des commentaires les signaux de la partie contrôle, de la partie opérative et ceux servant d'interface entre les 2 parties.

**Règle 4** Les signaux qui représentent des registres seront préfixés par R\_.

**Règle 5** Pour les blocs registre (registre + multiplexeur), on définira un type pour la commande et la commande sera de ce type. Par exemple si reg est le registre du bloc on aura:

```
TYPE T_CMD_reg is (...);  
signal CMD_reg : T_CMD_reg;  
signal R_reg : ...;
```

**Règle 6** Il n'est pas interdit de commenter.

## 2.8 Exercices

### Exercice 1

Donnez le schéma du processeur décrit en VHDL sur les figures 5 et 6.

### Exercice 2

Traduire en VHDL la description du processeur donnée sur la figure 7.

### Exercice 3

Le but de cet exercice est la conception d'un processeur qui lit le RX d'une ligne RS232 et génère des octets. Le protocole de la liaison RS232 est présenté dans l'annexe B et principalement à la section B.4 (page 34).

1. Spécifiez le processeur.
2. Donnez l'algorithme du processeur.
3. Implanter le processeur.
4. Donnez le VHDL de l'entity et de la partie opérative.

### Exercice 4

Le but de cet exercice est la conception d'un processeur qui lit un octet et l'envoie bit par bit sur le TX d'une ligne RS232. Le protocole de la liaison RS232 est présenté dans l'annexe B et principalement à la section B.4 (page 34). On générera 2 stop bits.

1. Spécifiez le processeur.
2. Donnez l'algorithme du processeur.
3. Implanter le processeur.
4. Donnez le VHDL de l'entity et de la partie opérative.

```

1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.numeric_std.all;

5 -----
6 -- Ce module additionne 2 nombres de 12 bits signes.
7 -- Ses E/S sont les busin et busout.
8 --
9 -- Input:
10 -- busin_ctl (43 DOWNT0 40) : not used
11 -- busin_asrc(39 DOWNT0 32) : adresse emetteur (MYADR)
12 -- busin_ades(31 DOWNT0 24) : E_ADR
13 -- busin_data(23 DOWNT0 12) : operande B en complement a 2
14 -- busin_data(11 DOWNT0 0) : operande A en complement a 2
15 --
16 -- Output:
17 -- busout_ctl (43 DOWNT0 40) : "0000"
18 -- busout_asrc(39 DOWNT0 32) : MYADR
19 -- busout_ades(31 DOWNT0 24) : E_ADR
20 -- busout_data(23) : V (overflow)
21 -- busout_data(22) : C (retenue sortante)
22 -- busout_data(21) : Z (resultat negatif)
23 -- busout_data(20) : Z (resultat null)
24 -- busout_data(19 DOWNT0 12) : "00000000"
25 -- busout_data(11 DOWNT0 0) : resultat en complement a 2 (A+B)
26 -----

28 ENTITY plus12 IS
29 GENERIC(
30 MYADR : STD_LOGIC_VECTOR := "11111010" ); -- 250
31 PORT(
32 clk : IN STD_LOGIC;
33 -- interface busin
34 busin : in STD_LOGIC_VECTOR(43 DOWNT0 0);
35 busin_valid : in STD_LOGIC;
36 busin_eated : out STD_LOGIC;
37 -- interface busout
38 busout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(43 DOWNT0 0);
39 busout_valid : OUT STD_LOGIC;
40 busout_eated : IN STD_LOGIC);
41 END plus12;

44 ARCHITECTURE Montage OF plus12 IS
46 TYPE T_CMD_LoadNoop IS (LOAD, NOOP);
48 -- partie operative
49 -- le registre de transfert de busin vers busout
50 SIGNAL CMD_tft : T_CMD_LoadNoop;
51 SIGNAL R_tft : STD_LOGIC_VECTOR(43 DOWNT0 0);
53 -- le registre resultat de A+B, ov
54 -- on etend R sur 13 bits pour avoir la retenue
55 SIGNAL CMD_res : T_CMD_LoadNoop;
56 SIGNAL R_res : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNT0 0);
58 -- les operandes A et B (1 bit de plus pour la retenue)
59 SIGNAL A,B : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNT0 0); -- V1
60 -- bits de retenue et de somme de A+B -- V1
61 SIGNAL r,s : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNT0 0); -- V1
62 -- SIGNAL A,B : SIGNED (12 DOWNT0 0); -- V2

64 -- 1' adresse destination
65 SIGNAL busin_ades : STD_LOGIC_VECTOR ( 7 DOWNT0 0);
67 -- message résultat
68 SIGNAL mess_resultat : STD_LOGIC_VECTOR (43 DOWNT0 0);
70 -- partie controle
71 TYPE STATE_TYPE IS (ST_READ, ST_WRITE_TFT, ST_COMPUTE, ST_WRITE_SUM);
72 SIGNAL state : STATE_TYPE;
74 BEGIN
76 -----
77 -- Partie Opérative
78 -----
79 busin_ades <= busin(31 DOWNT0 24) ;
80 a <= R_tft(23 DOWNT0 12) ; -- V1
81 b <= R_tft(11 DOWNT0 0) ; -- V1
82 -- a <= SIGNED (R_tft(23 DOWNT0 12)) ; -- V2
83 -- b <= SIGNED (R_tft(11 DOWNT0 0)) ; -- V2
85 mess_resultat(43 DOWNT0 40) <= "0000";
86 mess_resultat(39 DOWNT0 32) <= MYADR;
87 mess_resultat(31 DOWNT0 24) <= R_tft(39 DOWNT0 32);
88 mess_resultat(23) <= -- overflow
89 '1' WHEN a(11)='1' AND b(23)='1' AND R_res(11)='0' ELSE -- N+N=P
90 '1' WHEN a(11)='0' AND b(23)='0' AND R_res(11)='1' ELSE -- P+P=N
91 '0' ;
92 mess_resultat(22) <= R_res(12); -- cout
93 mess_resultat(21) <= R_res(11); -- signe
94 mess_resultat(20) <= -- null
95 '1' WHEN R_res = "000000000000" ELSE '0';
96 mess_resultat(19 DOWNT0 12) <= "00000000";
97 mess_resultat(11 DOWNT0 0) <= R_res(11 DOWNT0 0);
99 -- s,r <-- a + b; -- V1
100 s <= a XOR b XOR r; -- V1
101 r(0) <= '0'; -- V1
102 r(12 DOWNT0 1) <= -- V1
103 ( a(11 DOWNT0 0) AND b(11 DOWNT0 0) ) OR -- V1
104 ( a(11 DOWNT0 0) AND r(11 DOWNT0 0) ) OR -- V1
105 ( r(11 DOWNT0 0) AND b(11 DOWNT0 0) ); -- V1
107 PROCESS (clk)
108 BEGIN IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
109 -- R_tft
110 if ( CMD_tft = LOAD ) then
111 R_tft <= busin;
112 end if;
113 -- R_res
114 if ( CMD_res = LOAD ) then
115 R_res(12 DOWNT0 0) <= s ; -- V1
116 -- R_res(12 DOWNT0 0) <= STD_LOGIC_VECTOR(a + b) ; -- V2
117 end if;
118 END IF; END PROCESS;

```

Figure 5: Description VHDL d'un processeur (partie 1)

```

120 -----
121 -- Partie Controle
122 -----
123 -- Inputs: busin_valid busout_eated
124 -- Outputs: busin_eated busout_valid, CMD_res, CMD_tft, busout
125 -----
127 -- fonction de transition
128 PROCESS (clk)
129 BEGIN
130   IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
131     CASE state IS
132       WHEN ST_READ =>
133         IF busin_valid = '1' and busin_ades = MYADR THEN
134           state <= ST_COMPUTE;
135         ELSIF busin_valid = '1' and busin_ades /= MYADR THEN
136           state <= ST_WRITE_TFT;
137         END IF;
138       WHEN ST_COMPUTE =>
139         state <= ST_WRITE_SUM;
140       WHEN ST_WRITE_SUM =>
141         IF busout_eated = '1' THEN
142           state <= ST_READ;
143         END IF;
144       WHEN ST_WRITE_TFT =>
145         IF busout_eated = '1' THEN
146           state <= ST_READ;
147         END IF;
148     END CASE;
149   END IF;
150 END PROCESS;
151
152 -- fonction de sortie
153 WITH state SELECT busin_eated <=
154   '1' WHEN ST_READ,
155   '0' WHEN OTHERS;
156
157 WITH state SELECT busout_valid <=
158   '1' WHEN ST_WRITE_TFT,
159   '1' WHEN ST_WRITE_SUM,
160   '0' WHEN OTHERS;
161
162 WITH state SELECT CMD_res <=
163   LOAD WHEN ST_Compute,
164   NOOP WHEN OTHERS;
165
166 WITH state SELECT CMD_tft <=
167   LOAD WHEN ST_READ,
168   NOOP WHEN OTHERS;
169
170 WITH state SELECT busout <=
171   mess_resultat WHEN ST_WRITE_SUM,
172   R_tft WHEN OTHERS;
173
174 END Montage;

```

Figure 6: Description VHDL d'un processeur (partie 2)

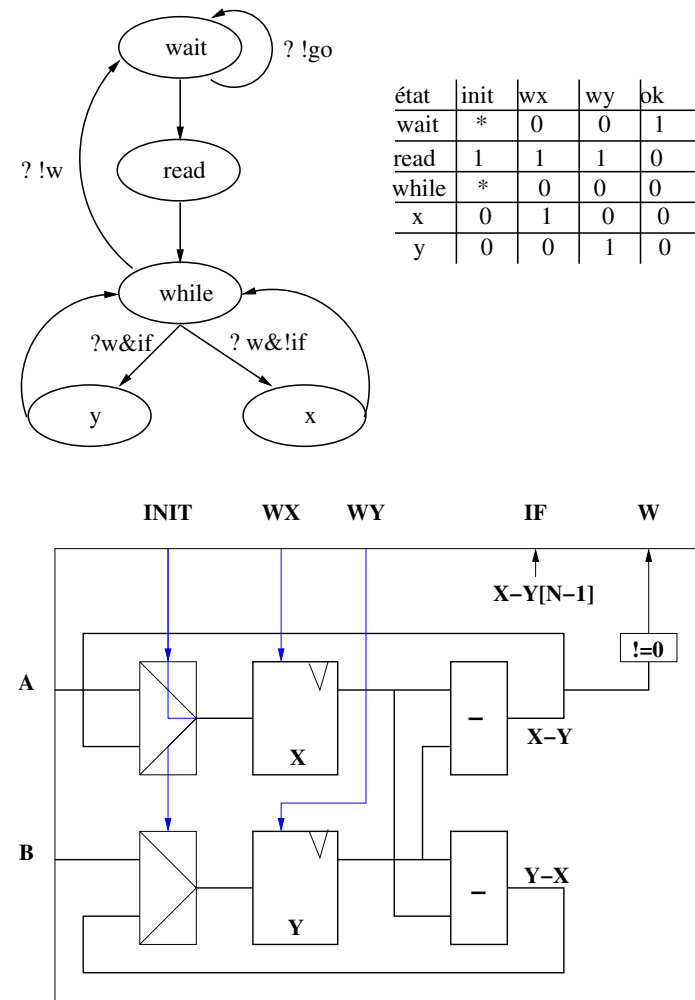


Figure 7: Description schématique d'un processeur

### 3 Travaux pratiques

#### 3.1 Prise en main

Le but de cet exercice est de réaliser un montage dont la définition est la suivante:

##### entrées

- A: bouton presseur
- B: un interrupteur
- C: un autre interrupteur

##### sorties

- S0: une diode
- S1: une autre diode

##### fonction


S0 est allumée {quand A est à 1 et (B et C ne sont pas simultanément à 1)} ou {quand A est à 0 et (B et C sont simultanément à 1)}.

S1 est allumée {quand A est à 0 et (B et C sont égaux)} {ou quand A est à 1 et (que B et C sont différents)}.

1. Écrire les fonctions logiques de S0 et de S1.
2. Réaliser le montage de S0 et S1 avec l'éditeur de schéma.
3. Réaliser le montage de  $\overline{S0}$  et  $\overline{S1}$  avec l'éditeur VHDL (Attention: le nom de base du fichier VHDL doit être différent du fichier schématique).
4. Modifier le montage précédent en y ajoutant une diode S2 qui sera allumée si les diodes S0 et S1 sont allumées.
 
#### 3.2 Passage à niveau

Le but de cet exercice est de réaliser le montage correspondant au passage à niveau vu en cours page 8. Le schéma obtenu était le suivant:



##### entrées

- EG: le switch de gauche (entrée à gauche)
- SD: le switch de droite (sortie à droite)

##### sorties

- DG: la diode devant le bouton EG
- DD: la diode devant le bouton SD
- D3,D2,D1,D0: 4 diodes contiguës entre DG et DD.

##### fonction

DG est allumée si EG est à 1 (présence d'un train).

DD est allumée si SD est à 1 (présence d'un train).

D3,D2,D1,D0 sont allumées quand un train est présent (passage à niveau fermé), et sont éteintes quand il n'y a pas de train (passage à niveau ouvert).

1. Réaliser le montage en VHDL.
2. En utilisant l'éditeur de schéma, et en instanciant deux composants, réaliser le montage pour une ligne à deux voies en sens contraire.

### 3.3 Décodeur 7 segments

Le but de cet exercice est de réaliser un montage dont la définition est la suivante:

#### entrées

- e[3..0]: 4 interrupteurs contigus (de gauche à droite).

#### sorties

- err: 1 diode.
- s[6..0]: les 7 segments d'un afficheur.

#### fonction

err est allumée si la valeur binaire du vecteur e[3..0] est supérieure ou égale à la valeur décimale 10. err est éteinte dans le cas contraire.

Si err est allumée alors s[6..0] sont éteints, sinon s[6..0] sont allumés de manière à afficher le chiffre décimal représentant la valeur binaire du vecteur e[3..0] suivant la table donnée ci-dessous.

f	a	b							
e	g	c							
d									
			0	1	2	3	4		
			5	6	7	8	9		

**Montage 1** Réalisez en VHDL le montage et testez le.

#### Montage 2

1. Créez le composant du montage précédent.
2. Réalisez un montage instanciant 2 7-segments.
3. Testez le.

**Montage 3** Réalisez un montage e[6..0] vers s[13..0] qui convertit le nombre binaire e[6..0] en décimal sur 2 chiffres ([0:99]).

On pourra réaliser un petit programme (C ou autre langage) pour générer la table de conversion du binaire naturel vers 2 chiffres décimaux.

### 3.4 Automate

Le but de cet exercice est de réaliser un montage dont la définition est la suivante:

**entrées** A: 1 bouton.

**sorties** S: 1 diode

#### fonction

Lorsqu'on appuie sur le bouton la diode change d'état (Si elle est allumée, elle s'éteint. Si elle est éteinte, elle s'allume.). Lorsqu'on relâche le bouton, il ne se passe rien.

**Exercice** Donnez l'automate qui correspond à cette fonction.

**Montage** Réalisez le montage.

### 3.5 Diviseur de fréquence

L'objectif de ce montage est de réaliser des horloges. On visualisera ces fréquences sur des diodes. L'horloge de base de la carte est 50 MHz (appelée F dans la suite).

#### entrées

**sorties** S: 1 diode

#### fonction

La diode S clignote à  $N * F$  Hz. Elle enchaîne des période éteinte allumée de  $\frac{N}{2}$  cycles d'horloge.

**Exercice** Donnez le schéma qui correspond à cette fonction. Il contient:

- un compteur initialisé à N. Il est décrémenté à chaque coup d'horloge. Quand il atteint 0, il est réinitialisé à N.
- S vaut en permanence 0 si le compteur est inférieur à  $\frac{N}{2}$  sinon 1.

**Montage 1** Réalisez en VHDL le montage de ce compteur avec N égal à F.

**Montage 2** Réalisez en VHDL un montage qui génère 3 horloges à 2 Hz, 1 Hz et 0,5 Hz.

### 3.6 RS232

1. Réalisez en VHDL le composant rs232out qui a été vu en TD. Un patron (rs232out.vhd.tpl) est disponible.
2. Faites le montage qui envoie au PC un octet dont la valeur sera entrée au moyen de 8 switches, le signal Ndata sera généré par un push-bouton, et le signal Busy sera visualisé par une diode. Testez votre montage avec les programmes C fournis.
3. Réalisez un montage avec l'éditeur schématique qui connecte les composants RS232in (fourni) et votre RS232out. Pour le tester, dans une fenêtre lancez un programme (fourni) qui lit le port série puis dans une autre fenêtre un programme (fourni aussi) qui écrit sur le port série.

### 3.7 BUSIA

1. Le composant terminateur dont le patron est disponible (terminateur.vhd.tpl) intègre deux fonctions:

**terminateur** Il sort du bus vers l'extérieur tous les messages qui lui sont destinés (adresse 255).

**espion** Il sort du bus tous les messages qui ont déjà fait un tour de bus. Ces messages ne sont pas mis à la poubelle mais envoyés aussi vers l'extérieur en vue de debug. En effet, le logiciel sur le PC affiche un message d'erreur quand il reçoit un tel message.

La description précise de ce composant est donnée en commentaire dans le fichier patron.

- (a) Donnez l'algorithme de ce composant.
  - (b) Donnez le schéma de sa partie opérative.
  - (c) Donnez son automate de contrôle.
  - (d) Complétez le fichier patron et compilez le.
2. Réalisez le BUSIA de base qui chaîne initiateur, plus12 et terminateur, qui connecte l'initiateur à rs232in, qui connecte le terminateur à terminateurSplit, et qui connecte le terminateurSplit à RS232out.

On connectera le reset sur le push-button 0 et sur la diode verte entre les 7-segments. Quand le système tourne, la diode est éclairée.

Testez le avec les programmes C fournis.

3. Pour la suite du projet vous devez **insérer** vos composants spécifique dans ce montage de base. **Le composant "plus12" doit continuer à fonctionner tout le long du projet.**

## 4 Projet

### 4.1 Objectif

Les objectifs du projet sont:

- De compléter le bus IA avec les composants: rs232out.vhdl et terminateurSplit.vhdl.
- D'y insérer le composant plus12.vhd fourni et de le tester avec les programmes C fournis également.
- D'ajouter sur le bus un ou plusieurs processeurs et de modifier les programmes C fournis pour qu'ils interagissent aussi avec ce ou ces composants.

Le ou les composants à ajouter sont ceux définis dans le chapitre suivant (sujet) ou éventuellement un sujet propre.

Dans ce cas, les contraintes sont:

- que le ou les composants soient ajoutés sur le bus,
- que ces composants interagissent avec le PC,
- que ces composants interagissent avec des E/S de la carte FPGA.
- que le sujet soit validé par l'enseignant.

### 4.2 Sujet

#### 4.2.1 Titre

Réalisation d'une horloge multifonction.

#### 4.2.2 Fonctions

**Générateur de ticks** Elle consiste à générer une horloge à 100 Hz. Cette horloge sera affichée sur une diode à 10 Hz.

**Horloge** Elle affiche l'heure H-MM-S sur 4 7-segments.

**Générateur d'alarmes** Avec les interrupteurs, on initialise une durée MM-SS sur 4 7-segments, puis on valide avec le bouton B4. Le générateur d'alarmes se met à décompter jusqu'à 00-00, qui se met à clignoter et envoie au PC un message ALARME. Pour pouvoir saisir une nouvelle valeur d'alarme, on appuie à nouveau sur B4.

À côté de ce mode manuel, il y a un mode logiciel, le PC envoie la durée de l'alarme.

**Chronomètre** On appuie sur le bouton B3, le temps se met à 0-00-0 (M-SS-D avec  $D 10^{-1}s$ ) sur 4 7-segments. Il se met à compter. On appuie sur le bouton B2, il s'arrête de compter et envoie un message au PC donnant la durée mesurée.

**Sélecteur** En fonction de 2 interrupteurs, il sélectionne la fonction affichée sur les 7-segments (horloge, alarme, chronomètre).

#### 4.2.3 E/S du processeur

**BUS-IA (entrée/sortie)** Les échanges de messages avec le PC.

**RUN (sortie)** une diode.

**B4 B3 B2 (entrée)** 3 boutons pressoirs.

**S4 S3 S2 S1 (sortie)** 4 7-segments.

**SEL1 SEL2 (entrée)** 2 interrupteurs.

**VAL[15:0 (entrée)]** 16 interrupteurs.

#### 4.2.4 Opérations du processeurs

Les commandes du processeur sont:

**au reset** Il fait clignoter RUN à  $\sim 10$  Hz. L'horloge se met à 0-00-0. Le générateur d'alarmes, dans l'état attente d'une demande d'alarme et affiche la valeur VAL. Le chronomètre affiche 0-00-0 et est prêt à chronométrer.

**t-init(n)** Génère un tick tous les n coups d'horloge.

**t-check-ON()** Demande au processeur d'envoyer au PC un message TICK1000 tous les 1000 ticks.

**t-check-OFF()** Demande au processeur d'arrêter d'envoyer des messages TICK1000.

**h-init(h,m,s)** Demande au processeur d'initialiser l'horloge à l'heure h-m-s.

**a-init(m,s)** Demande au générateur d'alarmes d'envoyer un message ALARME dans m minutes et s secondes.

Les réponses du processeur sont:

**TICK1000()** Ce message indique que 1000 ticks ont eu lieu depuis le message TICK1000 précédent. Il permet de calibrer le générateur de ticks (commande: t-init(n)).

**ALARME()** L'alarme demandée est arrivée.

**TEMPS(m,s,d)** Un temps a été mesuré par le chronomètre, il vaut m minutes, s secondes et d  $10^{-1}$  secondes.

### 4.3 Éléments à rendre

1. Un dossier décrivant l'application [de manière non scolaire](#). Le plan type de ce dossier est donné en annexe C.
2. Une soutenance le dernier ou avant dernier jour du cours.

### 4.4 Éléments de notation

- Dossier (8 points à + ou - 2)
- Soutenance finale (12 points à + ou - 2)
  - Fonctionnement du composant plus12.
  - Fonctionnement de l'application.
  - Qualité du VHDL.
  - Niveau de l'application.


- Qualité de l'interface utilisateur.

Tout développement en VHDL sauvage (hors des consignes) ne sera pas considéré.

Tout développement hors du bus ne sera pas considéré.



## A BUS-IA

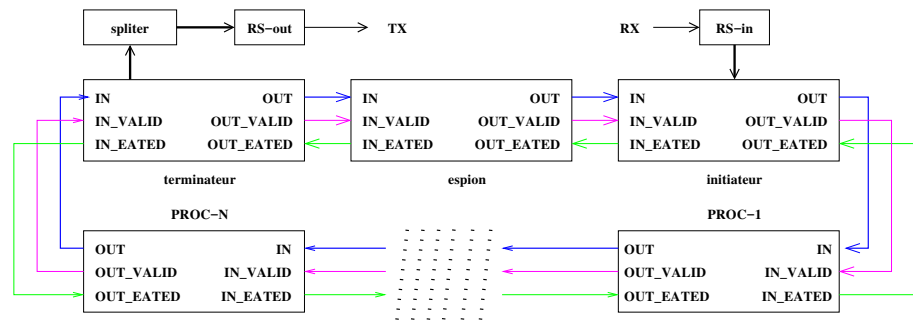

Le bus IA permet de chainer circulairement des processeurs et permet de propager des messages de 44 bits le long de la chaine comme le montre le schéma ci-dessus:

### Format du message

**bits 43 à 40** Ce sont les bits de contrôle du bus.

Les bits 43 à 41 sont réservés à un usage futur.

Le bit 40 est réservé au contrôleur du bus. Les processeurs doivent le mettre à 0 quand ils émettent un message. Le contrôleur détruit les messages dont ce bit est à 1 et transmet les messages dont ce bit est à 0 en le positionnant à 1.

**bits 39 à 32** Ces 8 bits contiennent l'adresse du processeur qui a émis le message.

**bits 31 à 24** Ces 8 bits contiennent l'adresse du processeur destinataire du message.

**bits 23 à 0** Ces 24 bits sont les données du message.

### Principe du bus IA

1. Un processeur qui reçoit de son prédécesseur sur le bus, un message (0,asrc,ades,data) ou (1,asrc,ades,data) où ades n'est pas son adresse, doit le retransmettre à son successeur sur le bus sans modification. Si l'adresse ades est son adresse ADDR, il est libre d'envoyer à son successeur sur le bus 0 ou plusieurs messages (0,ADR,addr<sub>i</sub>,data<sub>i</sub>).

2. L'initiateur du bus lit sur la ligne RS232 4 octets (ades, data), en fait un message (0,255,ades,data) et l'émet sur le bus. Tant qu'il n'a pas de nouveau message, il transmet les messages arrivant de son prédécesseur sur le bus à son successeur sur le bus.
3. Le terminateur a l'adresse 255 et joue aussi le rôle de contrôleur. Lorsqu'il reçoit le message de son prédécesseur, (0,asrc,255,data) ou (1,asrc,ades,data), il écrit sur la ligne RS232 les 6 octets du message. Lorsqu'il reçoit de son prédécesseur, un message (0,asrc,ades,data) avec ades différent de 255, il le retransmet le message (1,asrc,ades,data) à son successeur.

### Protocole

Le protocole de communication utilisé est la poignée de main.

Le protocole d'un émetteur sur le bus est: Placer le message sur OUT et 1 sur OUT\_VALID, et les maintenir tant que OUT\_EATED est égal à zéro.

Le protocole d'un récepteur sur le bus est de répéter tant que IN\_INVALID est égal à zéro: charger IN dans un registre en mettant 1 sur IN\_EATED.

## B RS232

### B.1 Présentation

Le standard RS232 définit un protocole de communication série full-duplex point à point. Communication série signifie que tous les bits d'un mot sont transférés en séquence sur un seul fil électrique. Full-duplex signifie que le transfert peut se faire dans les deux sens en même temps (sur deux fils différents). Point à point signifie qu'il n'y a qu'un émetteur et qu'un seul récepteur.

Le standard de base autorise des transferts jusqu'à 20 Kbits/sec sur une distance de 16 mètres au maximum. Le standard a été par la suite étendu afin d'améliorer le débit et la distance.

Dans ce TP, vous utiliserez le protocole dans un cas particulier et nous ne fournirons donc que les informations dont vous aurez besoin.

### B.2 Liste de signaux

Il existe deux brochages différents, le premier sur un connecteur DB-25, le second sur un connecteur DB-9.

DB-25	DB-9	Nom	Description
2	3	TX	Transmitted Data, TxD
3	2	RX	Received Data, RxD
4	7	RTS	Request To Send
5	8	CTS	Clear To Send
6	6	DSR	Data Set Ready
7	5	SG	Signal Ground
8	1	DCD	Data Carrier Detect
20	4	DTR	Data Terminal Ready
22	9	RI	Ring Indicator

**RX** entrée par laquelle transite les informations du correspondant vers l'ordinateur.

**TX** sortie par laquelle transite les données de l'ordinateur vers le correspondant.

**GND** masse de référence.

**DTR** sortie active à l'état haut qui permet à l'ordinateur de signaler au correspondant que le port série a été libéré et qu'il peut être utilisé s'il le souhaite.

**DSR** entrée active à l'état haut qui permet au correspondant de signaler qu'une donnée est prête.

**RTS** sortie active à l'état haut qui indique au correspondant que l'ordinateur veut lui transmettre des données.

**CTS** entrée active à l'état haut qui indique à l'ordinateur que le correspondant est prêt à recevoir des données.

**RI** entrée active à l'état haut qui permet à l'ordinateur de savoir qu'un correspondant veut initier une communication avec lui.

**DCD** entrée active à l'état haut qui signale à l'ordinateur qu'une liaison a été établie avec un correspondant.

En fait, dans sa forme la plus simple, une interface rs232 est réduit à 2 fils pour le transport des données (TX et RX croisés et autres entrées étant connectées à la masse), plus un fil de masse (GND). Dans ce cas on fait l'hypothèse que la ligne est toujours ouverte et que les interlocuteurs sont toujours prêts.

### B.3 Paramètres de la communication

La liaison série est paramétrable en termes de : nombre de bits des mots échangés, fréquence de transfert, nombre de bits de synchronisation, et enfin présence et type de bit de parité pour la détection d'erreurs de communication. Le protocole fait l'hypothèse que les interlocuteurs se mettent d'accord sur ces paramètres AVANT de commencer la communication.

**nombre de bits** de données est compris en 5 et 8.

**débit** en bit par second (baud) est à choisir, pour chaque sens, parmi une liste prédéfinie (50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200). Le débit définit la largeur d'une bit : à 200 baud, la largeur est de 5 ms.


**parité** la parité est optionnelle et peut être paire ou impaire. Quand elle est paire, on compte le nombre de bit à 1 du mot envoyé et on complète par

0 ou 1 pour que le nombre totale de bit à 1 devienne pair. Pour la parité impaire, on cherche à obtenir un nombre de bit à 1 impair.

**stop** bits à 1 servant à la synchronisation ajoutés à la fin des mots au nombre de 1 ou 2.
 
## B.4 Forme du signal

Quand rien ne circule sur la ligne, celle-ci est stable à l'état haut (1 logique). Le transfert d'un mot commence par 1 bit de start à 0, puis viennent les bits du mot en commençant par le poids faible et en finissant par le poids fort, puis on ajoute éventuellement le bit de parité, et enfin on termine par 1 ou 2 bit de stop à l'état haut. Le transfert suivant peut démarrer dès le cycle qui suit le dernier stop. Par exemple, pour le transfert d'un 'A', avec parité paire et un bit de stop.



## C Dossier type

### 1 Introduction (max 1/2)


Donnez un nom à votre application et décrivez la de façon attractive et succincte.

### 2 Manuel utilisateur (1/2 à 1 page)

### 3 Présentation générale
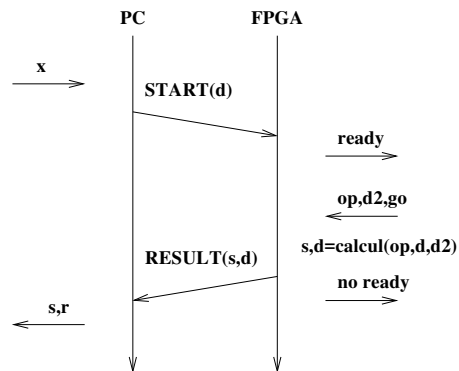
#### 3.1 Fonctionnement

Illustrez sous la forme d'un (éventuellement deux) MSC les actions de l'utilisateur, les sorties de l'application et les échanges entre le PC et la carte.



#### 3.2 Format des messages

Spécifiez les types et les structures physiques des messages échangés entre le PC et la carte.

### 4 Description matérielle

#### 4.1 Schéma général

Donnez le diagramme général des blocs au niveau du bus BUS-IA (voir figure 8).

N'oubliez d'indiquer pour chaque bloc son type.

#### 4.2 Description des blocs

Donnez la vue externe (utilisateur) de chaque type de bloc: entrées, sorties, protocoles d'échange, ce qu'il fait, ...

### 5 Implémentation du bloc X

Choisissez un type de bloc et un seul, puis détaillez ce bloc X.

Pour cela on donnera son algorithme, son implémentation (schéma de la partie opérative, automate de la partie contrôle).

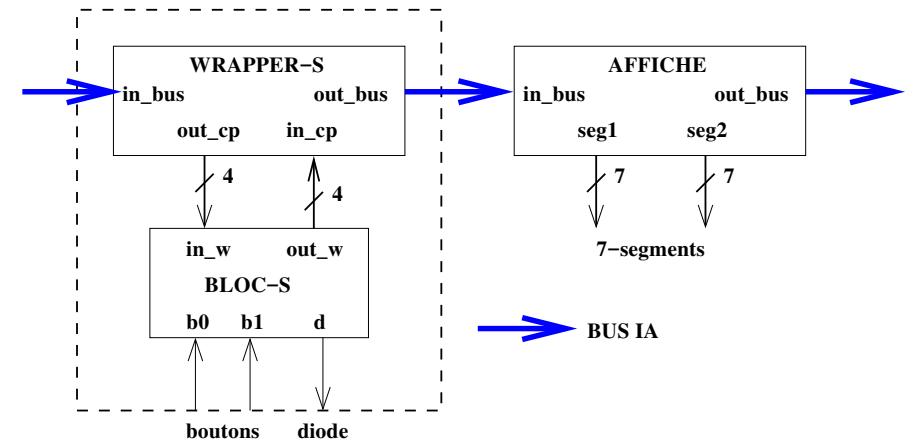


Figure 8: Bloc diagramme de l'application